 


- Représentation binaire des nombres :
  - nombres entiers positifs et relatifs
  - nombres réels (représentation inexacte; erreurs absolue et relative)
- Opérations sur les nombres entiers :  
= “bonne vieille” addition / multiplication en colonnes, mais en binaire  
(avec les règles  $1 + 1 = 10$ ,  $1 + 1 + 1 = 11$ )
- Aujourd’hui: comment faire ça avec des circuits logiques



# Information, Calcul et Communication


Circuits logiques

Olivier Lévêque

- Un **circuit logique** est un ensemble de **portes logiques** reliées entre elles.
- Ces portes logiques permettent de réaliser des **opérations élémentaires** sur des bits.
- Chaque porte logique est caractérisée par **une table de vérité** établissant une correspondance entre les **entrées** et les **sorties** de cette porte.
- Chaque porte logique est également représentée par un **symbole**.
- Nous verrons que l'on peut combiner plusieurs portes logiques ensemble pour faire tout type d'opération, comme un **additionneur**, par exemple.
 
# La porte NON (*NOT*)

- Elle possède une seule entrée
- La porte NON donne en sortie, l'**inverse** de la valeur du bit d'entrée
- Notez que le cercle à la sortie d'une porte logique signifiera toujours l'inverse



NON	
$A$	$S = \text{NON } A$
0	1
1	0

# La porte ET (*AND*)

- Elle comporte deux ou plusieurs entrées.
- La porte ET génère un 1 en sortie si et seulement si les deux bits en entrée sont égaux à 1. Dans le cas contraire, la sortie vaut 0.
- Notez que la valeur de la sortie  $S$  correspond au produit des valeurs d'entrées  $A \cdot B$ .



ET		
$A$	$B$	$S = A \text{ ET } B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# La porte OU (*OR*)


- Elle comporte deux ou plusieurs entrées.
- La porte OU génère un 1 en sortie si au moins un des bits en entrée vaut 1. La sortie vaut donc 0 en sortie si et seulement si les deux bits en entrée valent 0.
- Notez que la valeur de sortie  $S$  vaut 1 quand  $A + B \geq 1$  (mais n'est donc **pas** égale à  $A + B$ ).



OU		
$A$	$B$	$S = A \text{ OU } B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


# Les portes NON ET (*NAND*) et NON OU (*NOR*)

## ■ Porte NON ET

 

NON ET		
$A$	$B$	$S = \text{NON}(A \text{ ET } B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## ■ Porte NON OU

 

NON OU		
$A$	$B$	$S = \text{NON}(A \text{ OU } B)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- Avec les trois portes de base (NON, ET, OU), on peut créer tous les circuits possibles et donc effectuer toutes les opérations possibles.
- Il est possible de représenter une porte logique comme étant la composition d'autres portes logiques.
- En électronique, la porte NON ET est la plus simple à réaliser du point de vue technologique. Pour cette raison, elle sert souvent de **brique de base** aux circuits intégrés. On peut reconstituer toutes les fonctions logiques uniquement à l'aide de portes NON ET.

# Additionner deux bits (*sans retenue*)

- On aimerait créer un circuit avec entrées  $A$  et  $B$  et sortie  $S$  dont la table de vérité soit :

Additionneur		
$A$	$B$	$S$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Pour créer ce circuit, remarquez que :  $S = 1$  si et seulement si :


$$(A = 1 \text{ ET } B = 0) \text{ OU } (A = 0 \text{ ET } B = 1)$$

- Autrement dit:

$$S = (A \text{ ET NON } B) \text{ OU } (\text{NON } A \text{ ET } B)$$

# Additionner deux bits: la porte OU Exclusif (*XOR*)

- Circuit correspondant :

 



- Symbole résumant ce nouveau circuit :



OU exclusif		
$A$	$B$	$S = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0
  
# Additionner deux bits (*avec retenue*)

- On aimerait maintenant créer un circuit avec entrées  $A$  et  $B$  et sortie  $S = A \oplus B$ , ainsi qu'une retenue  $R = 1$  si et seulement si  $A = 1$  et  $B = 1$ .



- Exercice : créer un circuit avec une retenue de plus en entrée, soit un additionneur avec **trois entrées**  $A$ ,  $B$  et  $R_0$  et **deux sorties**  $S$  et  $R_1$ .

# Notre but : additionner des nombres !

- Rappel

Avec des nombres entiers :

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 57 \\
 + 43 \\
 \hline
 = 100
 \end{array}$$

Avec des bits :

$$\begin{array}{r}
 11111 \\
 111001 \\
 + 101011 \\
 \hline
 = 1100100
 \end{array}$$

- La règle d'addition est la même !  
Il faut juste se rappeler que  $1 + 1 = 10$  et  $1 + 1 + 1 = 11$  en binaire.


# Additionneur sur 8 bits

Effectuer :

$$\begin{array}{r}
 b_7 b_6 b_5 \dots b_1 b_0 \\
 + c_7 c_6 c_5 \dots c_1 c_0 \\
 \hline
 = d_7 d_6 d_5 \dots d_1 d_0
 \end{array}$$

 Exemple :

$$\begin{array}{r}
 11111 \\
 00111001 \\
 + 00101011 \\
 \hline
 = 01100100
 \end{array}$$



Si  $r_7 = 1 \Rightarrow$  **overflow !**



**AUJOURD'HUI, ON PEUT METTRE DES  
MILLIONS DE TRANSISTORS SUR UN CHIP !**



# Information, Calcul et Communication

**Transistors**

Olivier Lévêque


- Inventé en 1947 par trois américains : Bardeen, Shockley & Brattain
- Ce composant, qui est à la base de toute l'électronique moderne, a remplacé avantageusement les relais électromécaniques et les tubes à vide utilisés dans les premiers ordinateurs à la même époque → **miniaturisation**

- Schéma :

  


# Principe de fonctionnement (*n-mos*)

- Symbole :

 


 - Si la tension à la base est **haute** ( $U_1 = 5V$ ) alors le courant passe entre l'émetteur et le collecteur :
- Si la tension à la base est **basse** ( $U_0 = 0V$ ) alors le courant ne passe pas entre l'émetteur et le collecteur :




# Principe de fonctionnement (*p-mos*)

- Symbole :



 


 - Si la tension à la base est **haute** ( $U_1 = 5V$ ) alors le courant ne passe pas entre l'émetteur et le collecteur :
- Si la tension à la base est **basse** ( $U_0 = 0V$ ) alors le courant passe entre l'émetteur et le collecteur :



 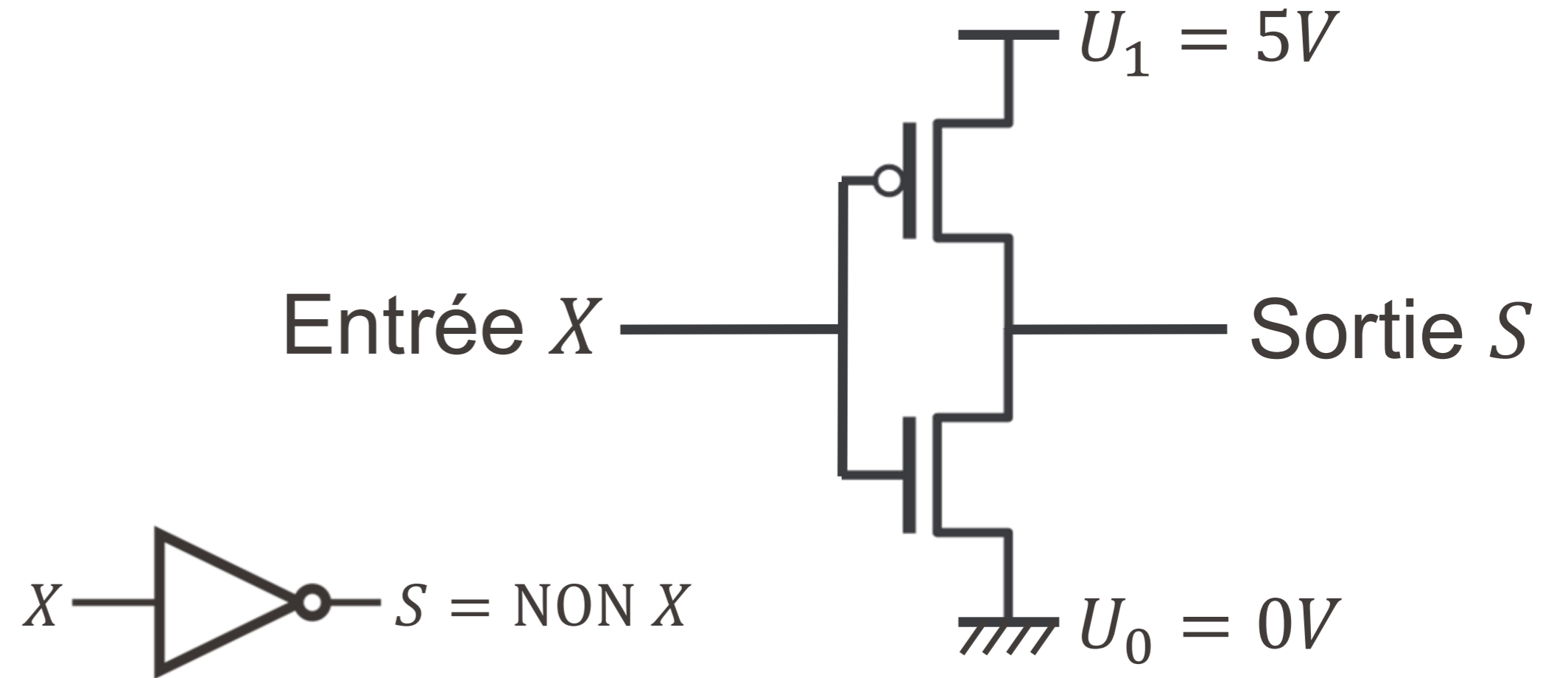 
# Création d'un inverseur

- Si on identifie  $U_0$  comme 0 et  $U_1$  comme 1, on peut créer un inverseur (*porte NOT*) à l'aide d'un transistor n-mos et d'un transistor p-mos




- En exercice : on peut généraliser aux portes AND et OR, il faut **6 transistors** pour créer ces portes (contre **4** pour les portes NAND et NOR).

# Création de la porte NAND

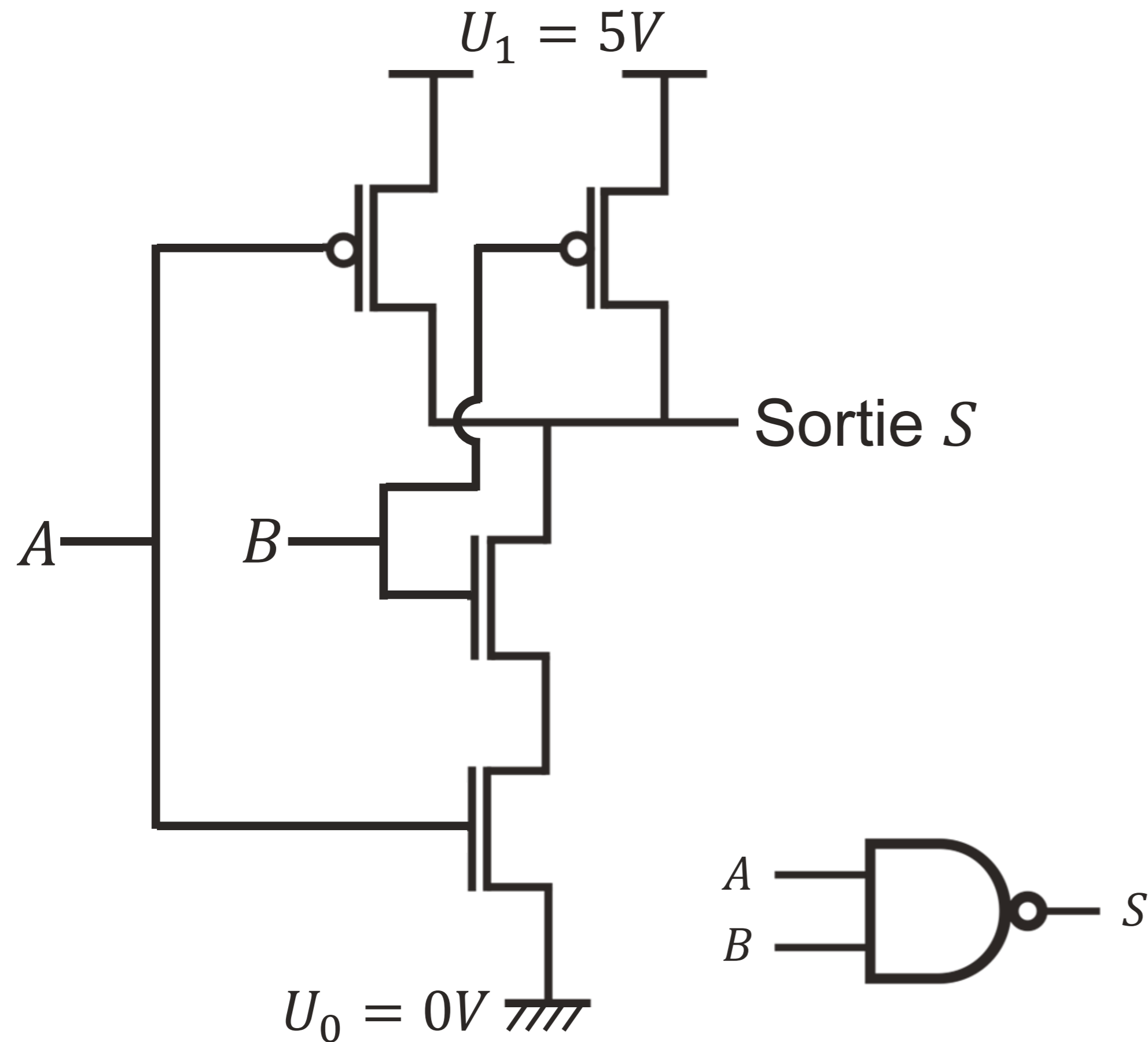

 *Note :* Pour des raisons techniques non expliquées dans ce cours, on ne peut pas relier un transistor n-mos à la partie du circuit sous tension (5V), ni relier un transistor p-mos à la partie du circuit reliée à la terre (0V).



# Information, Calcul et Communication

**Circuits quantiques  
(chapitre optionnel)**

Olivier Lévêque

- Durant les **années 80** germe l'idée qu'un ordinateur utilisant les propriétés quantiques de la matière au niveau microscopique pourrait obtenir des résultats de manière bien plus efficace qu'un ordinateur classique.
- **1992 : algorithme de Deutsch-Josza**, résolvant en une seule étape un problème qu'un ordinateur classique ne résolverait qu'en temps exponentiel.
- **1994 : algorithme de Shor**, permettant de factoriser de grands nombres en temps polynomial, alors que les meilleurs algorithmes classiques ont besoin d'un temps exponentiel.
- Depuis les **années 2000** : progression impressionnante dans la construction de différents ordinateurs quantiques pouvant traiter des données de plus en plus grande taille...

- Voici le problème à résoudre :

Etant donné une fonction  $f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$ ,  
on aimerait savoir si  $f(1) = f(0)$  ou si  $f(1) \neq f(0)$ .

- Classiquement, pour obtenir la réponse à cette question, il faut évaluer la fonction  $f$  à deux reprises, à savoir évaluer  $f(0)$  et  $f(1)$ , et comparer les deux valeurs obtenues.
- Nous allons voir qu'avec un circuit quantique, une seule évaluation de la fonction  $f$  suffit !


- En informatique quantique, les bits quantiques ou “qubits”, remplacent les bits classiques.
- L'état d'un qubit est noté  $|\varphi\rangle$ . Cet état peut valoir  $|0\rangle$  ou  $|1\rangle$ , comme pour un bit classique, mais peut aussi être dans une **superposition d'états**, comme

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ou} \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$$

- C'est ce principe de superposition qui permet d'effectuer des calculs simultanés et donne ainsi un avantage aux ordinateurs quantiques.
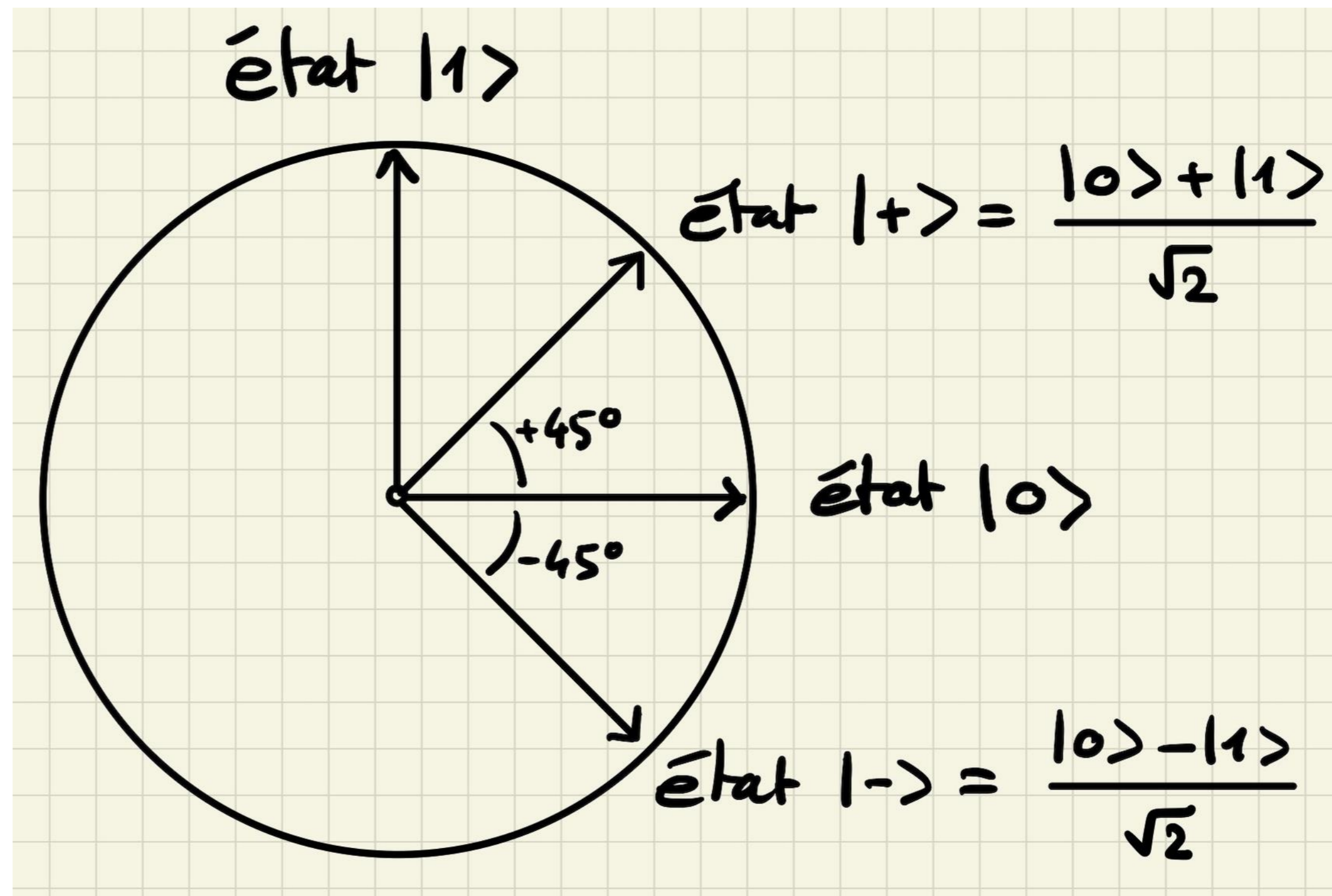
# Représentation vectorielle

Mathématiquement, l'état d'un qubit peut être représenté comme un vecteur unité en deux dimensions :




- La porte quantique  $H$  est une porte qui permet de créer des états superposés :

$$\begin{cases} |0\rangle \rightarrow H|0\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \\ |1\rangle \rightarrow H|1\rangle = |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \end{cases}$$

- La porte quantique  $O_f$  (pour “oracle”) est une porte qui effectue la transformation :

$$O_f |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} ((-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle)$$

# Circuit quantique de Deutsch

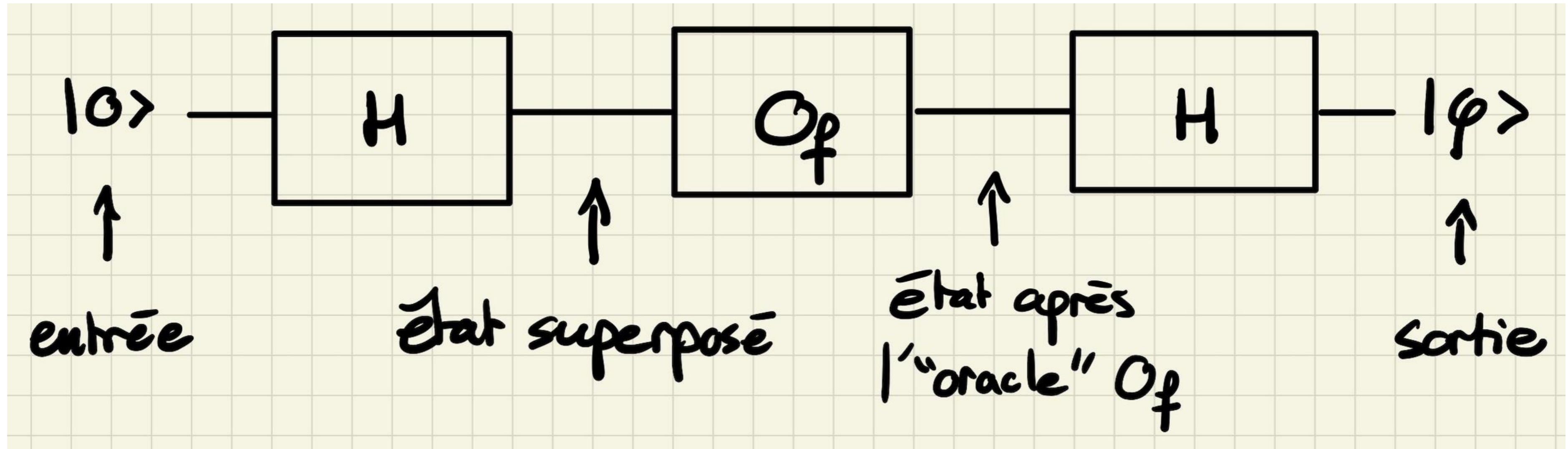

Note : Le fonctionnement de la porte "oracle"  $O_f$  est simplifié ici !

# Circuit quantique de Deutsch

La sortie de ce circuit quantique vaut :

$$|\varphi\rangle = H O_f H |0\rangle = H O_f |+\rangle = H \frac{1}{\sqrt{2}} ((-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (-1)^{f(0)} H|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} (-1)^{f(1)} H|1\rangle$$

$$= \frac{1}{2} (-1)^{f(0)} (|0\rangle + |1\rangle) + \frac{1}{2} (-1)^{f(1)} (|0\rangle - |1\rangle)$$

$$= \frac{(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}}{2} |0\rangle + \frac{(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}}{2} |1\rangle$$

Sortie du circuit :

$$|\varphi\rangle = \frac{(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}}{2} |0\rangle + \frac{(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}}{2} |1\rangle$$

- Si  $f(1) = f(0)$ , alors  $|\varphi\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle$ .
- Si  $f(1) \neq f(0)$ , alors  $|\varphi\rangle = (-1)^{f(0)} |1\rangle$ .
- En mesurant la sortie du circuit, on obtient la réponse à la question posée ( $f(1) = f(0)$  ou  $f(1) \neq f(0)$  ?) en faisant appel **une seule fois** à l'oracle  $O_f$  (donc en effectuant une seule évaluation de la fonction  $f$ ).

- Le circuit quantique de Deutsch permet de déterminer si  $f(1) = f(0)$  ou au contraire si  $f(1) \neq f(0)$  en une seule évaluation de la fonction  $f$ .
- Cet algorithme se généralise pour une fonction  $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ , et permet de déterminer en une seule évaluation de  $f$  si celle-ci est constante ou “balancée” (à savoir que  $f$  prend la valeur 0 la moitié du temps et la valeur 1 l’autre moitié).
- ... tandis qu’un algorithme classique nécessite dans le pire des cas de l’ordre de  $2^n$  évaluations de la fonction  $f$  pour répondre à cette question !
- C’est le **parallélisme quantique** (superposition d’états) qui permet ceci !