

## Semaine 11 : architecture des ordinateurs

### 1 [N2] Un programme à étudier

Considérez le programme suivant :

```

0: charge      r4, 0
1: cont_ppe   r0, r1, 6
2: charge      r5, r0
3: charge      r0, r1
4: charge      r1, r5
5: charge      r4, 1
6: cont_ppe   r1, r2, 11
7: charge      r5, r1
8: charge      r1, r2
9: charge      r2, r5
10: charge     r4, 1
11: cont_ppe  r2, r3, 16
12: charge     r5, r2
13: charge     r2, r3
14: charge     r3, r5
15: charge     r4, 1
16: cont_egal r4, 1, 0

```

L'instruction « `cont_ppe a, b, L` » signifie « continue si `a` est plus petit ou égal à `b` ». Elle compare les valeurs `a` et `b` et, si  $a \leq b$ , l'exécution continue à la ligne `L`. Les opérandes `a` et `b` peuvent être soit des constantes, soit indiquer les registres à lire pour obtenir les valeurs à comparer.

L'instruction « `cont_egal a, b, L` », qui signifie « continue si `a` égal `b` », agit de manière similaire, mais si les deux valeurs sont *identiques*.

a) Supposez que, avant le début de l'exécution, les registres contiennent les valeurs suivantes :

r0	r1	r2	r3
123	473	17	365

Simulez l'exécution du programme jusqu'à sa fin. Quelle est la valeur de ces quatre registres à la fin de l'exécution ?


- b) Quelle est la fonction de ce programme ? Justifiez votre réponse.
- c) Que se passerait-il si on remplaçait toutes les instructions `cont_ppe` avec des instructions `cont_pp` qui réalisent la comparaison stricte  $a < b$  au lieu de  $a \leq b$  ?

## 2 [N1] Somme de valeurs absolues

Ecrivez un programme assembleur pour calculer la somme des valeurs absolues de deux nombres. Utilisez les instructions vues au cours (p.ex. `somme r1, r2, r3` ou `soustrait r1, r2, r3`) et dans l'exercice précédent. Au départ, les registres `r0` et `r1` contiennent les deux nombres à traiter et la somme de leurs valeurs absolues doit se trouver dans le registre `r2` à la fin du programme.
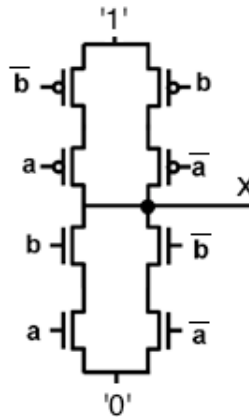
## 3 [N1] Circuit

Considérez le circuit suivant où la notation  $\bar{x}$  représente la négation logique du bit  $x$  (c.-à-d.  $\bar{x} = 1 - x$ ). Quelle est la table de la vérité de ce circuit ? Quelle fonction logique réalise-t-il ?



---

Pour aller plus loin

## 4 Comparaison de valeurs horaires

Ecrivez un programme assembleur qui détermine laquelle de deux heures,  $H_1$  et  $H_2$ , exprimées en heures et minutes entre 00h00 et 24h00, est la plus petite. Au départ, le registre `r0` (resp. `r2`) contient le nombre des heures de  $H_1$  (resp.  $H_2$ ) et le registre `r1` (resp. `r3`) contient les minutes de  $H_1$  (resp.  $H_2$ ). A la fin de l'exécution du programme, `r4` doit contenir la valeur 1 si  $H_1$  est une heure strictement plus petite que  $H_2$  et 0 sinon.

**Exemple :** si l'on doit comparer  $H_1 = 8h10$  et  $H_2 = 21h45$ , on vous donne `r0 = 8`, `r1 = 10`, `r2 = 21` et `r3 = 45` et à la fin de l'exécution, `r4` devra contenir 1.

**Rappel :** l'instruction « `cont_pp a, b, L` » fait continuer l'exécution à la ligne `L` si `a` est un nombre strictement plus petit que `b`.